# Technische Informatik WS 2017/18

# Übungsblatt 4

Simon Schuler

Jannik Thoma

# Aufgabe 1

(a)

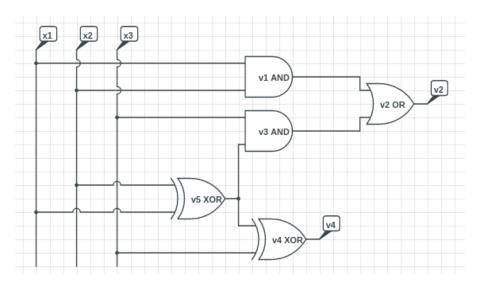


Abbildung 1: SK 1

(b)

Tiefe = 3, Kosten = 5

(c)

$$v_2 = (x_1 \wedge x_2) \vee (x_3 \wedge (x_1 \oplus x_2))$$
$$v_4 = (x_3 \oplus (x_1 \oplus x_2))$$

#### Aufgabe 2

(a)

f	w	$\mathbf{z}$	k	e
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

# (b/c)

 $e = \bar{f}\bar{w}zk \vee \bar{f}wz\bar{k} \vee \bar{f}wzk \vee f\bar{w}\bar{z}\bar{k} \vee f\bar{w}\bar{z}k \vee fw\bar{z}\bar{k}$ 

(d)


 $\bar{e} = (f \vee w \vee z \vee k) \wedge (f \vee w \vee z \vee \bar{k}) \wedge (f \vee w \vee \bar{z} \vee k) \wedge (f \vee \bar{w} \vee z \vee k) \wedge (f \vee \bar{w} \vee z \vee \bar{k}) \wedge (\bar{f} \vee w \vee \bar{z} \vee k) \wedge (\bar{f} \vee w \vee \bar{z} \vee \bar{k}) \wedge (\bar{f} \vee \bar{w} \vee z \vee \bar{k}) \wedge (\bar{f} \vee \bar{w} \vee \bar{z} \vee \bar{k})$ 

(e)

Der Farmer kann es schaffen, indem er alle Zustände der DNF (e) aus b/c vermeidet und nur Zustände der KNF $(\bar{e})$  abläuft.

# Aufgabe 3

(a)

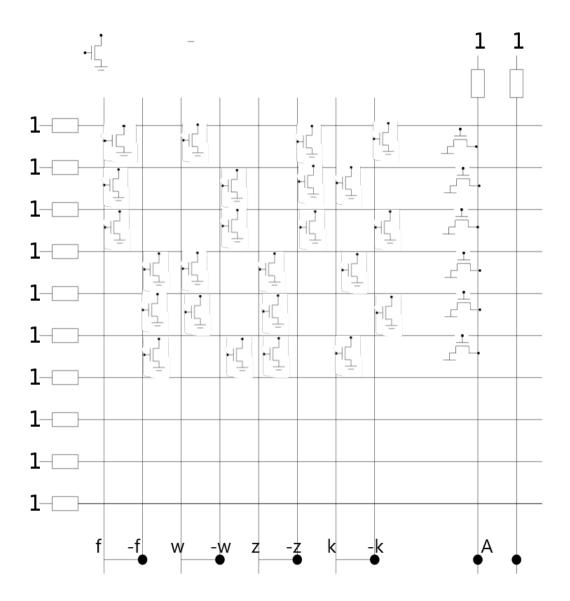

(b)

 $cost_1(PLA) = 6$ ,  $cost_2(PLA) = 6 \cdot 4 + 6 = 30$ 


# Aufgabe 4


(a)

$$f_{1} : \bar{x_{1}}\bar{x_{2}}\bar{x_{3}}x_{4} \lor \\ x_{1}\bar{x_{2}}\bar{x_{3}}x_{4} \lor \\ x_{1}\bar{x_{2}}x_{3}\bar{x_{4}} \lor \\ x_{1}\bar{x_{2}}x_{3}x_{4} \lor \\ x_{1}x_{2}\bar{x_{3}}x_{4} \lor \\ x_{1}x_{2}x_{3}x_{4} \lor$$

$$f_{2} : \bar{x_{1}}\bar{x_{2}}x_{3}x_{4} \lor \\ \bar{x_{1}}x_{2}\bar{x_{3}}\bar{x_{4}} \lor \\ \bar{x_{1}}x_{2}\bar{x_{3}}x_{4} \lor \\ \bar{x_{1}}x_{2}x_{3}x_{4} \lor \\ x_{1}x_{2}\bar{x_{3}}x_{4} \lor \\ x_{1}x_{2}x_{3}x_{4} \lor$$

(b)

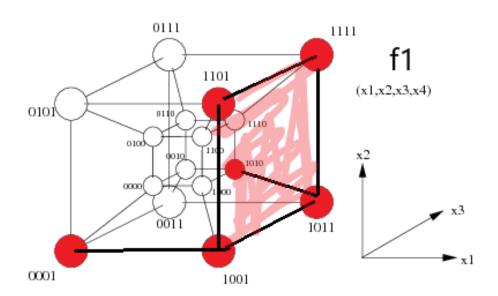

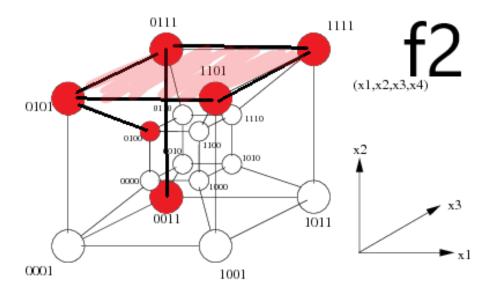

(c)

$$f_1) \quad g_1 = \bar{x_2}\bar{x_3}x_4 \vee$$

$$x_1x_2 \vee$$

$$x_1\bar{x_2}x_3$$

$$f_2) \quad g_2 = \bar{x_1} x_3 x_4 \vee$$

$$x_2 x_2 \vee$$

$$\bar{x_1} \bar{x_2} \bar{x_3}$$